

ETI Aufgabenblatt 1

<https://github.com/LitschiW/ETIPAVorschlaege>

letzte Änderung: 25. Januar 2019

Aufgabenbereich 1: Festkommaarithmetik

a)

Füllen Sie die Tabelle aus:

Dezimalzahl	Vorzeichenbehaftete Binärdarstellung	B-Komplement Darstellung	Hexadecimal Darstellung
42			2A
-8			
	00110000		
	10001101		
		00011010	
		11111111	

(Hinweis: $A_{(16)} = 10_{(10)}$, $B_{(16)} = 11_{(10)}$, $C_{(16)} = 12_{(10)}$, $D_{(16)} = 13_{(10)}$, $E_{(16)} = 14_{(10)}$, $F_{(16)} = 15_{(10)}$)

b)

Konvertieren Sie $93,625_{(10)}$ jeweils in die Binär- und Hexadezimaldarstellung:

(Hinweis: Ihr Ergebnis sollte mehr als 8 Binärstellen enthalten. Das ist in diesem Fall gewollt, Sie müssen nicht kürzen/runden.)

c)

Konvertieren Sie $13_{(10)}$ in die Binärdarstellung und rechnen Sie $93_{(10)} - 13_{(10)}$ mittels binärer Subtraktion:

Aufgabenbereich 2: Fließkommaarithmetik

Für diesen Aufgabenbereich nutzen wir den IEEE 754 Standard für Minifloats.

D.h. wir benutzen eine 8 Bit Darstellung mit einem Vorzeichen-, 3 Mantissen- und 4 Exponentbits.

a)

Wie groß ist der Bias unserer Darstellung?

Was ist der Bias für eine Fließkommazahl
mit einem Exponent der Länge 6?

b)

Konvertieren Sie diese Sonderfälle in Fließkommadarstellung:

$\infty =$

$0 =$

$NaN =$

c)

Bestimmen sie die einzelnen Bestandteile der Fließkommazahl $11011100_{(2F)}$:

$V =$

$E =$

$M =$

d)

Konvertieren Sie $11011100_{(2F)}$ in eine Dezimalzahl:

e)

Addieren Sie $01011100_{(2F)}$ und $01001000_{(2F)}$ mittels Fließkommaarithmetik:

f)

Multiplizieren Sie $01011100_{(2F)}$ und $00111100_{(2F)}$ mittels Fließkommaarithmetik:

g)

Stellen sie 1_{10} in Fließkommaschreibweise da:

Zeigen Sie anhand eines Beispiels, dass man durch das kontinuierliche Addieren von 1_{10} auf eine beliebige Fließkommazahl $F (\neq \infty)$ niemals ∞ erreicht.

Aufgabenbereich 3: Logik und CMOS-Komplexgatter

In diesem Bereiche beschäftigen wir uns mit Logik und CMOS Komplexgattern. Es wird erwartet, dass Sie entsprechen Pull-up und Pull-down Netzwerke zeichnen.

a) Logische Funktionen

Füllen sie Folgende Wahrheitstabellen aus:

(Hinweist: $(A \Rightarrow B) \equiv (\overline{A} \vee B)$)

A	B	$A \vee B$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

A	B	$\overline{A \wedge B}$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

b) Allgemeine Fragen zum Thema CMOS:

Wie viele Transistoren benötigt ein OR Komplexgatter?

Wie viele Transistoren benötigt ein NAND Komplexgatter?

Was ist der Unterschied zwischen n-Mos- und p-Mos-Transistoren?


c)

Vereinfachen Sie die Formel $\overline{(C \vee (\overline{C} \wedge A) \vee (\overline{\overline{A} \vee B)})} \wedge \overline{C}$ möglichst stark:

Zeichnen Sie ein (struktureleiches) CMOS-Komplexgatter das ihrem Ergebnis entspricht:

d)

Zeichnen Sie folgende Funktion strukturell als CMOS-Komplexgatter: $f(x) = \overline{(A \vee B)}$.



Wie viele Transistoren würden Sie benötigen?

Aufgabenbereich 4: Flipflops und Schaltungen

a) Volladdierer

Zeichnen sie einen Halbaddierer auf Gatterebene. Setzen Sie dann 2 Halbaddierer (gekennzeichnet als HA) zu einem Volladdierer zusammen:

Füllen Sie die Funktionstabelle für ein Volladdierer aus:

A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

b) D-FlipFlop

Was ist der Unterschied zwischen einem D-Latch und einem D-Flip-Flop?


Füllen Sie die Funktionstabelle für ein D-Flip-Flop aus:

C	D_t	D_{t+1}

(Hinweis: \neg bezeichnet eine sinkende, \lceil eine steigende Flanke)


Zeichnen Sie ein taktgesteuertes D-Latch auf Gatter Ebene. Makieren sie das enthaltene RS-Flipflop:

 Zeichnen Sie ein taktgesteuertes D-Flip-Flop. Nutzen Sie D-Latches als vorhandene Bauteile:




 c) Schieberegister

Zeichnen Sie ein 3-Bit-Links-Schieberegister:



 Wofür können Schieberegister eingesetzt werden?



Wo kann man Schieberegister auf einem Mikrocontroller finden?

Aufgabenbereich 5: Finite State Machines

Aufgabenbereich 6: VHDL