

Derp

<https://github.com/LitschiW/ETIPAVorschlaege>

letzte Änderung: 28. Januar 2019

## Aufgabenbereich 1: Festkommaarithmetik

a)

Füllen Sie die Tabelle aus:

Dezimalzahl	Vorzeichenbehaftete Binärdarstellung	B-Komplement Darstellung	Hexadecimal Darstellung
42			2A
-8			
	00110000		
	10001101		
		00011010	
		11111111	

(Hinweis:  $A_{(16)} = 10_{(10)}$ ,  $B_{(16)} = 11_{(10)}$ ,  $C_{(16)} = 12_{(10)}$ ,  $D_{(16)} = 13_{(10)}$ ,  $E_{(16)} = 14_{(10)}$ ,  $F_{(16)} = 15_{(10)}$ )

b)

Konvertieren Sie  $93,625_{(10)}$  jeweils in die Binär- und Hexadezimaldarstellung:

(Hinweis: Ihr Ergebnis sollte mehr als 8 Binärstellen enthalten. Das ist in diesem Fall gewollt, Sie müssen nicht kürzen/runden.)

**c)**

Konvertieren Sie  $13_{(10)}$  in die Binärdarstellung und rechnen Sie  $93_{(10)} - 13_{(10)}$  mittels binärer Subtraktion:

## Aufgabenbereich 2: Fließkommaarithmetik

Für diesen Aufgabenbereich nutzen wir den IEEE 754 Standard für Minifloats.

D.h. wir benutzen eine 8 Bit Darstellung mit einem Vorzeichen-, 3 Mantissen- und 4 Exponentbits.

a)

Wie groß ist der Bias unserer Darstellung?

Was ist der Bias für eine Fließkommazahl  
mit einem Exponent der Länge 6?

b)

Konvertieren Sie diese Sonderfälle in Fließkommadarstellung:

$\infty =$

$0 =$

$NaN =$

c)

Bestimmen sie die einzelnen Bestandteile der Fließkommazahl  $11011100_{(2F)}$ :

$V =$

$E =$

$M =$

**d)**

Konvertieren Sie  $11011100_{(2F)}$  in eine Dezimalzahl:

**e)**

Addieren Sie  $01011100_{(2F)}$  und  $01001000_{(2F)}$  mittels Fließkommaarithmetik:

f)

Multiplizieren Sie  $01011100_{(2F)}$  und  $00111100_{(2F)}$  mittels Fließkommaarithmetik:

g)

Stellen sie  $1_{10}$  in Fließkommaschreibweise da:

Zeigen Sie anhand eines Beispiels, dass man durch das kontinuierliche Addieren von  $1_{10}$  auf eine beliebige Fließkommazahl  $F (\neq \infty)$  niemals  $\infty$  erreicht.

## Aufgabenbereich 3: Logik und CMOS-Komplexgatter

In diesem Bereiche beschäftigen wir uns mit Logik und CMOS Komplexgattern. Es wird erwartet, dass Sie entsprechen Pull-up und Pull-down Netzwerke zeichnen.

### a) Logische Funktionen

Füllen sie folgende Wahrheitstabellen aus:

(Hinweis:  $(A \Rightarrow B) \equiv (\bar{A} \vee B)$ )

$A$	$B$	$A \vee B$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

$A$	$B$	$A \Rightarrow B$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

$A$	$B$	$\overline{A \wedge B}$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

$A$	$B$	$\overline{A \oplus B}$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

### b)

Geben sei folgende Funktionstabelle der Funktion  $F(A, B, C) = Q$ :

A	B	C	Q
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Welche Normalform der Funktion wäre kürzer?

1. kKNF ☐

2. kDNF ☐

Geben sie die Funktion in der gewählten Normalform an:

$F(A, B, C) =$

**c) Allgemeine Fragen zum Thema CMOS:**

Wie viele Transistoren benötigt ein OR Komplexgatter?

Wie viele Transistoren benötigt ein NAND Komplexgatter?

Was ist der Unterschied zwischen n-Mos- und p-Mos-Transistoren?



**d)**

Vereinfachen Sie die Formel  $\overline{(C \vee (\overline{C} \wedge A) \vee (\overline{\overline{A} \vee B)})} \wedge \overline{C}$  möglichst stark:

Zeichnen Sie ein (strukturgleiches) CMOS-Komplexgatter das ihrem Ergebnis entspricht:

e)

Zeichnen Sie folgende Funktion strukturgleich als CMOS-Komplexgatter:  $f(x) = \overline{(A \vee B)}$ .



Wie viele Transistoren würden Sie benötigen?

## Aufgabenbereich 4: Flipflops und Schaltungen

### a) Volladdierer

Zeichnen sie einen Halbaddierer auf Gatterebene. Setzen Sie dann 2 Halbaddierer (gekennzeichnet als HA) zu einem Volladdierer zusammen:

Füllen Sie die Funktionstabelle für ein Volladdierer aus:

$A$	$B$	$C_{in}$	$S$	$C_{out}$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

## b) D-FlipFlop

Was ist der Unterschied zwischen einem D-Latch und einem D-Flip-Flop?

Füllen Sie die Funktionstabelle für ein D-Flip-Flop aus:

$C$	$D_t$	$D_{t+1}$

(Hinweis:  $\neg$  bezeichnet eine sinkende,  $\neg$  eine steigende Flanke)

Zeichnen Sie ein taktgesteuertes D-Latch auf Gatter Ebene. Makieren sie das enthaltene RS-Flipflop:

Zeichnen Sie ein taktgesteuertes D-Flip-Flop. Nutzen Sie D-Latches als vorhandene Bauteile:

### c) Schieberegister

Zeichnen Sie ein 3-Bit-Links-Schieberegister:

Wofür können Schieberegister eingesetzt werden?

Wo kann man Schieberegister auf einem Mikrocontroller finden?


## Aufgabenbereich 5: Finite State Machines

a)

Was ist der unterschied zwischen Moore und Mealy Automaten?

b)

 Welche Zeichenfolge(n) erkennt folgender Automat:



(Hinweis: bei einem Zustand  $S_i/X$  bezeichnet  $S_i$  den Zustand und  $X$  die Ausgabe in diesem Zustand.)

- 
- 
- 

c)

Entwerfen sie einen synchronen Modulo 4 Zähler. Der Zähler soll bidirektional zählen können, dafür betrachten wir den Eingang  $dir$ . Für  $dir = 0$  soll vorwärts, bei  $dir = 1$  rückwärts gezählt werden.

Zeichnen Sie eine Zustandsdiagramm für diesen Automaten:

(Hinweis: Den Clock Eingang müssen sie zunächst nicht beachten.)

Geben Sie die Zustandsübergangstabelle an:

Takt $t$			Takt $t + 1$	
$dir$	$s_1$	$s_0$	$s_1$	$s_0$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Geben sie die Zustandsübergangslogik für den Zustand  $s = s_1 s_0$  an:

$s_1 =$

$s_0 =$



Nun fügen wir dem Automaten 4 1-Bit Ausgänge mit dem Namen ZERO, ONE, TWO, THREE hinzu. Sie sollen entsprechend ihrer Namen den Wert 1 annehmen, wenn der Automat den dazugehörigen Zustand erreicht. (z.B. für  $s = 00$  ist ZERO=1, der Rest=0)

*ZERO* =

*ONE* =

*TWO* =

*THREE* =

Zeichnen sie nun den Automaten auf Gatterebene. Ihnen stehen D-Flip-Flops, Normale-Gatter (AND, OR, NAND, NOR, XOR, NOT) mit beliebig vielen Eingängen zur Verfügung. Beachten Sie, dass sie nun auch den Clock Eingang betrachten müssen:



## Aufgabenbereich 6: VHDL

a)

Was ist der Unterschied zwischen einer `architecture` und einem `process` in VHDL?

Was ist der Unterschied zwischen einem `signal` und einem `Port` in VHDL und wo werden diese definiert?

Wofür nutzt man `component`'s in VHDL

Was macht der Befehl `rising_edge(clk)` in einem `process`?

b)

Gegeben sei folgender VHDL Code:

```
process(clk,reset) is
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        %write your code here:

    endif;
    if reset'event and reset='0' then
        q_o <= (others => '0');
    endif;
end process;
```

Sie haben weiterhin einen Eingang d\_i zur Verfügung, q\_o soll einen Ausgang darstellen. Implementieren sie die Funktion eines D-Flip-Flops!

Was für einen Resettyp hat dieses Flip-Flop?

1. synchron aktiv High ☐

2. synchron aktiv Low ☐

3. asynchron aktiv High ☐

4. asynchron aktiv Low ☐

## Aufgabenbereich 7: Computer Architektur

a)

a).1

Was ist der Unterschied zwischen einer Harvard und einer Van-Neumann-Architektur?

a).2

Listen sie die Operationen die ein ALU durchführen kann:

•

•

•

•

•

•

**a).3**

Welche Operation kann die Function Unit neben den Funktionen der ALU auch durchführen?

- 
- 
- 
- 

(Hinweis: Sie müssen nicht alle Felder ausfüllen für die korrekte Antwort.)


**b) Kontrollpfad**

Nennen Sie die einzelnen Schritte einer Befehlsausführung:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

**c) Datenpfad**

Erklären Sie kurz wie der Datenpfad in einem Prozessor aussieht:

 **d) Befehlsformat**

Geben Sie ein Befehlsformat für Assembler Befehle an. Beschriften sie die Blöcke mit ihrer Bitgröße:

--	--	--	--

### e) Flags

Beschreiben Sie die Funktion von folgenden Flags:

$C$  :

$O$  :

$N$  :

$Z$  :

Wo werden diese Flags erzeugt?